

# Laboratório 4

## Armazenadores e Contadores

O objetivo deste laboratório é a construção e o uso de armazenadores e contadores.

### Parte I

A Figura 1 mostra um circuito com três elementos distintos de armazenamento. um latch D, um flip-flop D sensível à borda de subida, e um flip-flop D sensível à borda de descida.

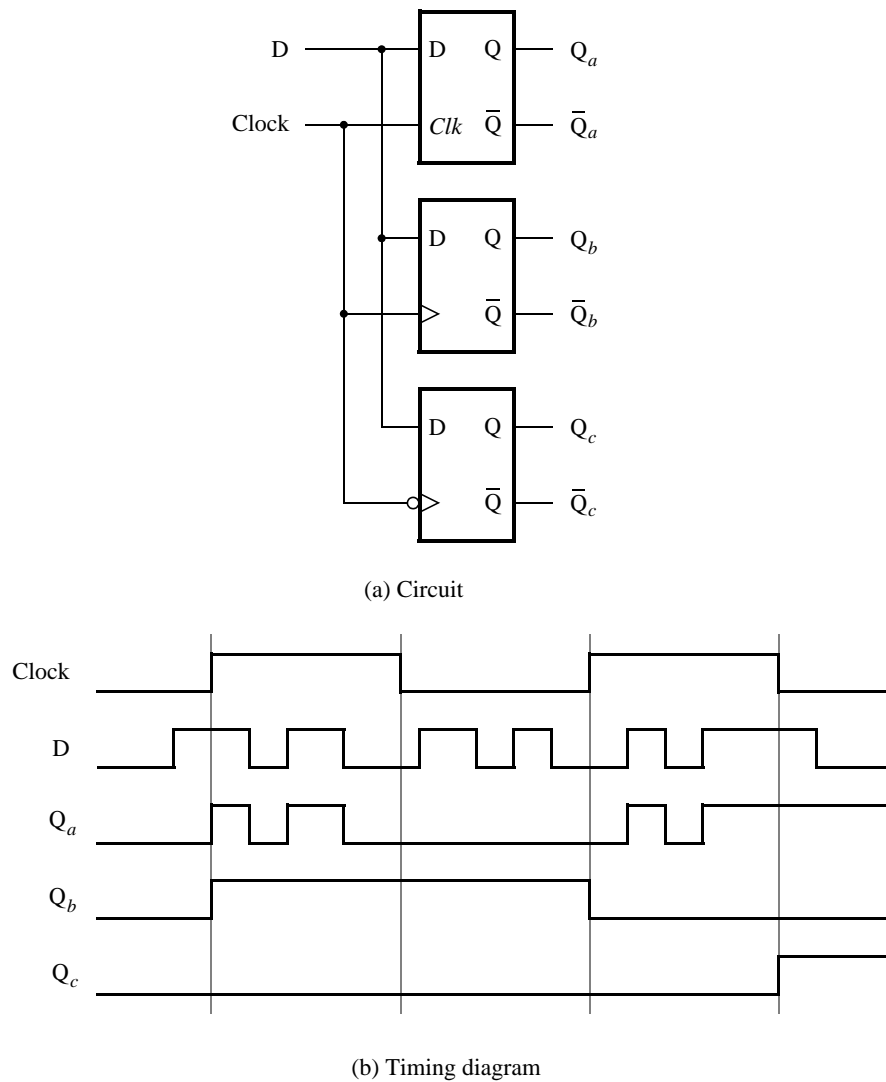


Figura 1. Circuitos e forma de onda para a Parte I.

Implemente e simule este circuito usando as portas de entrada e saída que achar adequado. Para esta parte, é permitido o uso de códigos em estilo comportamental, como o apresentado na Figura 2. Use as funções *rising\_edge* e *falling\_edge* para construir os flip-flops sensíveis às bordas de subida e descida, respectivamente.

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY latch IS
    PORT ( D, Clk : IN    STD_LOGIC ;
          Q       : OUT   STD_LOGIC );
END latch ;

ARCHITECTURE Behavior OF latch IS
BEGIN
    PROCESS ( D, Clk )
    BEGIN
        IF Clk = '1' THEN
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;

```

Figura 2. Código VHDL baseado em comportamento que define um latch tipo D.

## Parte II

Considere o circuito da Figura 3. Este é um contador síncrono de 4 bits que utiliza quatro flip-flops do tipo T. O contador incrementa seu valor em cada subida do clock se o sinal *Enable* estiver ativo. O contador retorna para 0 quando o sinal *Clear* se tornar baixo. Você deve implementar um contador de 4 bits deste tipo.

 


Figura 3. Um contador de 4 bits.

1. Escreva um arquivo VHDL que defina um contador de 4 bits conforme a estrutura da Figura 3. Você deve incluir o módulo que cria o flip-flop T quatro vezes.
2. Crie um novo projeto Quartus II que defina este contador e conecte o botão *KEY<sub>0</sub>* como *Clock*, as chaves *SW<sub>1</sub>* e *SW<sub>0</sub>* como as entradas *Enable* e *Clear*, e o display de 7 segmentos *HEX0* mostra a contagem hexadecimal do circuito
3. Compile e teste seu circuito.